



R3はLEDが暗い場合はもっと小さく。  
40～100Ωでもいい

R4は推奨値は47kΩだが、実際にはそれでは動かなかった。  
10kΩくらいでないとだめ。

#### 【安定化対策】

C1の容量を大きめのものに変更（最低推奨値は22μF。実際には47μFくらいがいい？）  
C4を追加。ICソケットの足に直結  
C5を三端子レギュレーターの入力側に追加（NJM2845の推奨値は0.33μF）