



R3はLEDが暗い場合はもっと小さく。
40~100Ωでもいい

【安定化対策】

C1の容量を大きめのものに変更（最低推奨値は2.2μF。47μFくらいがいい？）
C4を追加。ICソケットの足に直結
C5を三端子レギュレーターの入力側に追加（NJM2845の推奨値は0.33μF）